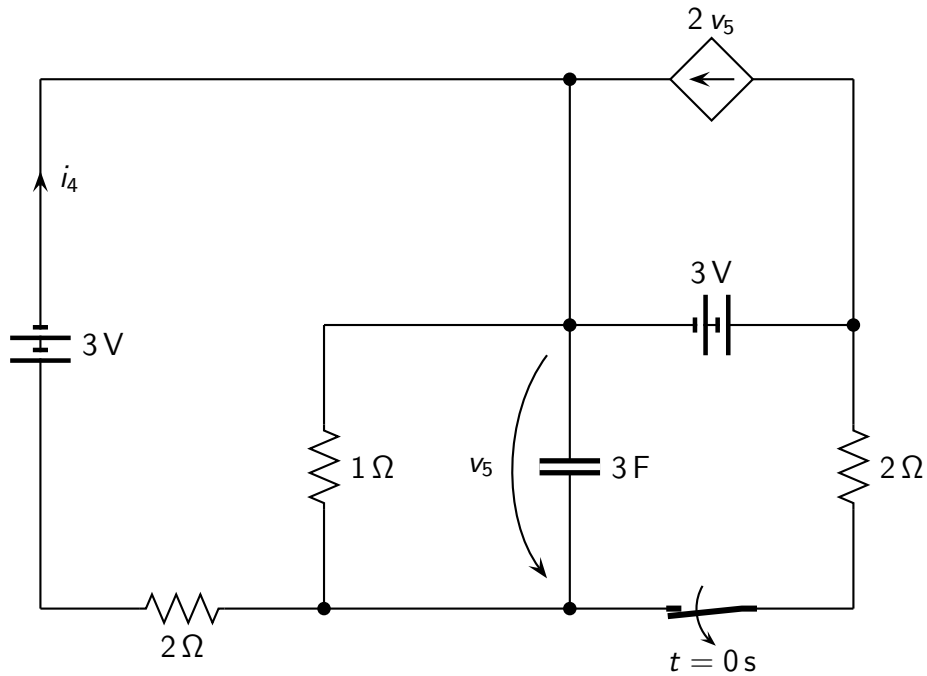


**Problem:** find the expression of  $i_4(t)$ ,  $v_5(t)$  for  $t > 0$ .



## Solution

- Time constant:  $\tau = 2 \text{ s}$ ;
- Initial conditions before switching:  $v_5(0^-) = \frac{3}{2} \text{ V}$ ;
- Initial conditions after switching:  $i_4(0^+) = \frac{-3}{4} \text{ A}$ ;  $v_5(0^+) = \frac{3}{2} \text{ V}$ ;
- Steady-state solution:  $i_4(\infty) = -1 \text{ A}$ ;  $v_5(\infty) = 1 \text{ V}$ ;
- Solution for  $t > 0$ :

$$i_4(t) = \left( \frac{1}{4} e^{-t/\tau} - 1 \right) \text{ A}$$

$$v_5(t) = \left( \frac{1}{2} e^{-t/\tau} + 1 \right) \text{ V}$$

